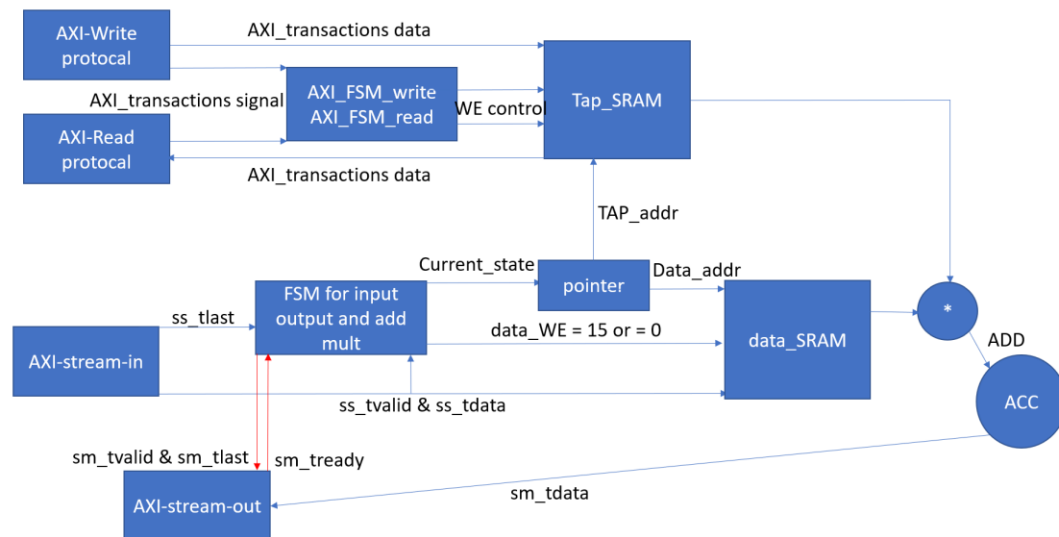


SoC Lab-FIR

312510220 張承宗

Block Diagram:



FSM 有三個：管 AXI_read 的

```
always @(*) begin
    case (c_state_read)
        READ_IDLE : n_state_read = ( arvalid ) ? READ_ADDR : READ_IDLE;
        READ_ADDR : n_state_read = ( araddr == 0 ) ? READ_DATA_AP : READ_DATA;
        READ_DATA : n_state_read = ( rvalid ) ? READ_IDLE : READ_DATA;
        READ_DATA_AP : n_state_read = ( rvalid ) ? READ_IDLE : READ_DATA_AP;
        default: n_state_read = c_state_read;
    endcase
end

always @( posedge axis_clk or negedge axis_rst_n ) begin
    if(!axis_rst_n) c_state_read <= READ_IDLE;
    else
        c_state_read <= n_state_read;
    end

always @(*) begin
    arready = ( c_state_read == READ_ADDR ) ? 1 : 0;
    rvalid = ( (c_state_read == READ_DATA || c_state_read == READ_DATA_AP) && rready == 1 ) ? 1 : 0;
    if(rvalid == 1)begin
        if( c_state_read == READ_DATA )      rdata = tap_Do;
        else if ( c_state_read == READ_DATA_AP )begin
            rdata = ap;
        end
    end
    else rdata = 0;
end
```

藉由 arvalid 和 rvalid 進行 state 的變動，中間會判斷 araddr 是不是來看 ap_idle 和 ap_done 的。

管 AXI_write 的：

```
always @(*) begin
    case (c_state_write)
        WRITE_IDLE : n_state_write = ( awvalid ) ? WRITE_ADDR : WRITE_IDLE;
        WRITE_ADDR : n_state_write = ( awaddr == 0 ) ? WRITE_DATA_AP : WRITE_DATA;
        WRITE_DATA : n_state_write = ( wvalid ) ? WRITE_IDLE : WRITE_DATA;
        WRITE_DATA_AP : n_state_write = ( wvalid ) ? WRITE_IDLE : WRITE_DATA_AP;
        default: n_state_write = c_state_write;
    endcase
end

always @( posedge axis_clk or negedge axis_rst_n ) begin
    if(!axis_rst_n) c_state_write <= WRITE_IDLE;
    else c_state_write <= n_state_write;
end

always @(*) begin
    awready = ( c_state_write == WRITE_ADDR ) ? 1 : 0;
    wready = ( c_state_write == WRITE_DATA || c_state_write == WRITE_DATA_AP ) ? 1 : 0;
end
```

藉由 awvalid 和 wvalid 進行 state 的變動，中間會判斷 awaddr 是不是來寫 ap_start 的。

管累加和 stream I/O 的：

```
always @(*) begin
    case (c_state)
        RESET : n_state = (counter == 10) ? IDLE : RESET;
        IDLE : n_state = ( ss_tvalid == 1 ) ? INPUT_1 : IDLE;
        INPUT_1 : n_state = WAIT;
        WAIT : n_state = ADD_1 ;
        ADD_1 : n_state = ADD_2 ;
        ADD_2 : n_state = ADD_3 ;
        ADD_3 : n_state = ADD_4 ;
        ADD_4 : n_state = ADD_5 ;
        ADD_5 : n_state = ADD_6 ;
        ADD_6 : n_state = ADD_7 ;
        ADD_7 : n_state = ADD_8 ;
        ADD_8 : n_state = ADD_9 ;
        ADD_9 : n_state = ADD_10;
        ADD_10 : n_state = ADD_11;
        ADD_11 : n_state = OUTPUT;
        OUTPUT : n_state = (done == 1 && sm_tready == 1) ? RESET : (done == 0 && sm_tready == 1) ? INPUT_1 : OUTPUT;
        default: n_state = c_state;
    endcase
end

always @(posedge axis_clk or negedge axis_rst_n) begin
    if(!axis_rst_n) done <= 0;
    else done <= (c_state == IDLE && n_state == INPUT_1) ? 0 : (ss_tlast == 1 && ss_tready == 1) ? 1 : done;
end

always @( posedge axis_clk or negedge axis_rst_n ) begin
    if(!axis_rst_n) c_state <= RESET;
    else c_state <= n_state;
end
```

簡單的 11 連續乘加的 state 和 OUTPUT 時判斷是不是最後一個 data 的 MUX 來進行迴圈。

Ap signal 則是按照 STATE 和 wdata 來決定:

```
//ap signal
always @(posedge axis_clk or negedge axis_rst_n) begin
    if(!axis_rst_n) begin
        ap[0] <= 0;
        ap[1] <= 0;
        ap[2] <= 1;
    end
    else begin
        ap[0] <= (c_state_write == WRITE_DATA_AP && wvalid == 1) ? wdata : (c_state == INPUT_1) ? 0 : ap[0];
        ap[1] <= (done == 1 && n_state == RESET) ? 1 : (c_state_write == WRITE_DATA_AP && wvalid == 1) ? 0 : ap[1];
        ap[2] <= (done == 1 && n_state == RESET) ? 1 : (c_state_write == WRITE_DATA_AP && wvalid == 1) ? 0 : ap[2];
    end
end
```

Done 這個額外控制訊號是在 stream in 拉 last 的時候就拉起來了，那等到我 stream out 也丟 last 然後要 reset data_sram 的時候，我就會把 ap_done 和 ap_idle 給拉起來

Tap_BRAM access :

```
always @(posedge axis_clk or negedge axis_rst_n) begin
    if(!axis_rst_n)begin
        tap_we <= 0;
        tap_en <= 0;
        tap_di <= 0;
        tap_a <= 0;
        addr_save <= 0;
    end
    else begin
        tap_en <= 1;
        addr_save <= (wvalid) ? awaddr : addr_save;
        tap_a <= (wvalid && addr_save >= 32) ? addr_save - 'h20 : (arvalid && c_state == RESET || c_state == IDLE) ? araddr - 'h20 : (n_state >= 12 && n_state <= 22) ? n_state : 0;
        tap_di <= (wvalid) ? wdata : 0;
        tap_we <= (wvalid && addr_save >= 32) ? 15 : 0;
    end
end
```

用簡單的 counter 和 axi_lite 訊號決定現在要寫入那裡或讀出哪裡，讀出通常就是直接用 state 直接減去常數就會是我要的 addr。

Data_bram access:

```
235 always @(posedge axis_clk or negedge axis_rst_n) begin
236     if(!axis_rst_n)begin
237         data_a <= 0;
238         data_en <= 0;
239         data_di <= 0;
240         counter <= 0;
241         data_we <= 0;
242     end
243     else begin
244         counter <= (c_state == RESET) ? counter + 1 : counter;
245         data_a <= (c_state == RESET) ? counter<<2 : n_pointer<<2;
246         data_en <= 1;
247         data_di <= (c_state == RESET) ? 0 : (c_state == INPUT_1) ? ss_tdata : 0;
248         data_we <= (c_state == INPUT_1 || c_state == RESET) ? 15 : 0;
249     end
250 end
251
252 //axi stream input
253 always @(*) begin
254     ss_tready = (c_state == INPUT_1) ? 1 : 0;
255 end
256
257 //pointer
258 always @(*) begin
259     n_pointer = pointer;
260     if(c_state == OUTPUT && n_state == INPUT_1)begin
261         if (pointer == 10) n_pointer = 0;
262         else n_pointer = pointer + 1;
263     end
264     else if (c_state >= 12 && c_state <= 22)begin
265         if (pointer == 0) n_pointer = 10;
266         else n_pointer = pointer - 1;
267     end
268 end
```

每次在 input state 時根據 pointer 決定要寫入的位置，pointer 會不斷在連加時減一來指定相對應的 bram data，在進 output state 時會走完一圈。

但是接下來 input_state 的位子要是上個起點下一格，所以 pointer 會在 output state 時再 + 1。

Resource Usage: Including FF, LUT, BRAM:

| 31 | + | ----- | + | ----- | + | ----- | + | ----- | + |
|----|---|-----------------------|---|-------|---|-------|---|------------|---|
| 32 | | Site Type | | Used | | Fixed | | Prohibited | |
| 33 | + | ----- | + | ----- | + | ----- | + | ----- | + |
| 34 | | Slice LUTs* | | 336 | | 0 | | 0 | |
| 35 | | LUT as Logic | | 336 | | 0 | | 0 | |
| 36 | | LUT as Memory | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 37 | | Slice Registers | | 168 | | 0 | | 0 | |
| 38 | | Register as Flip Flop | | 168 | | 0 | | 0 | |
| 39 | | Register as Latch | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 40 | | F7 Muxes | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 41 | | F8 Muxes | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 42 | + | ----- | + | ----- | + | ----- | + | ----- | + |

FF:

FF 用了大概 168 個，主要是在我累加時把 data length 開到 32 bit，有點浪費。FSM 的部分我也是有點宣告太大，但這次的 spec 沒有特別要求這部分，如果很努力去省 FF 的話，有機會省到約 100 個左右。


LUT:

336 個

BRAM:

因為沒有在 fir.v 中宣告，所以這裡並沒有合成。


Timing Report:

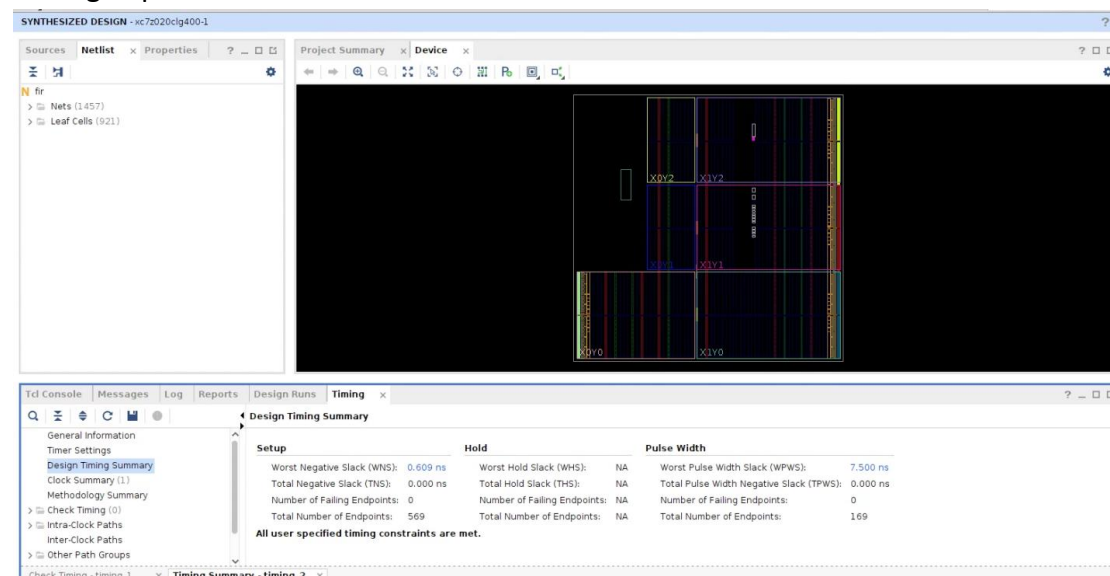

Longest path, slack Longest path:


可以看到是 **rready** 輸入到 **rdata** 輸出的部分，因為我使用的是 **rready** 一輸入我就 **rvalid** 拉起來輸出這種 I/O 模式，上課有提到這種依賴 **input** 直接 **comb** 過去的電路其實不是很好，但我這邊寫起來比較直觀所以這樣使用，事實證明教授提到的缺點是存在的。

Sent in Data + tap SRAM write in

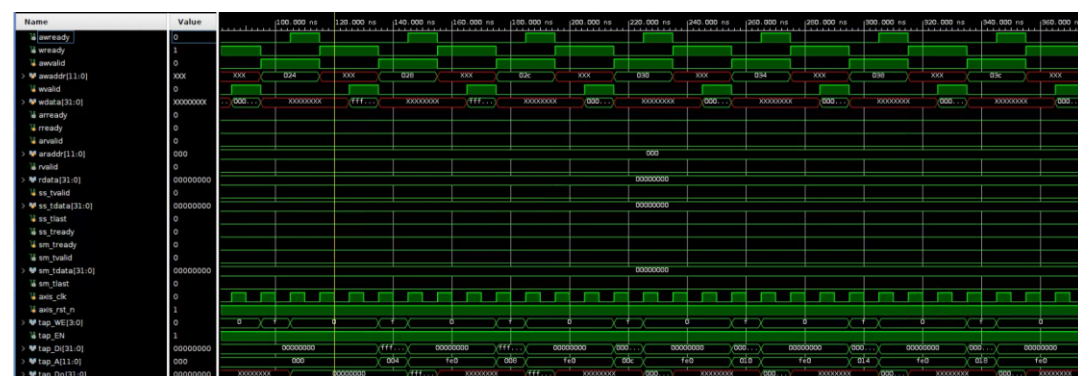
[illegible]

Data stream in & Data stream out with data sram access control :

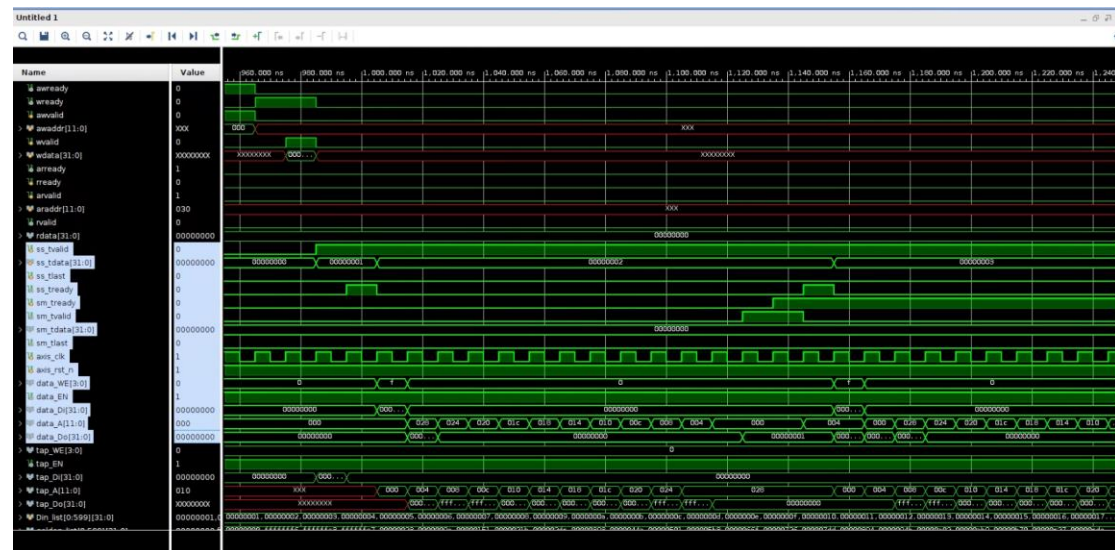
只要 data_WE = 15 就是要寫入新的 data 的時候，我們放棄用一直慢慢讀出寫入的 shift SRAM，決定用 index 來指 data_SRAM 的內部 data。



 
因為 vivado 好像沒辦法開自建的 FF 波型，所以這邊用 verdi 來顯示 FSM 的情況：基本上可以和 vivado 的 waveform 進行對照。



 Ap_start:當 check 完 coef 的寫入後，wdata 寫入 ap start，我的 design 將 ap start 拉起來一 cycle 並開始計算。



Ap_done & ap_idle：當輸出最後一個 data 時拉起來。

 

INPUT_stream_last:



OUTPUT_stream_last:

